

# 第四章 处理器体系结构

## ——逻辑设计

教 师：吴锐

计算机科学与技术学院

哈尔滨工业大学

# 逻辑设计概述


## ■ 基本的硬件需求

- 通讯
  - 如何将值从一个地方移动到另外一个地方
- 计算
- 存储

## ■ 比特是我们的朋友

- 全部用0和1表示
- 通讯
  - 电线上的低或高电压
- 计算
  - 计算布尔函数
- 存储
  - 存储信息位


# 数字信号

 

- 用电压阈值从连续信号中提取离散值
- 最简单版本：1位信号
  - 或者是高位，或者是低位
  - 在高位和低位之间有保护范围
- 不会受到噪音或者低质量的电路因素影响
  - 可以使得电路简单、规模小、速度快


# 通过逻辑门进行计算

And

 


$$\text{out} = a \ \&\& \ b$$

Or

 


$$\text{out} = a \ || \ b$$

Not

 


$$\text{out} = !a$$

- 输出是输入的布尔函数
- 连续响应输入的变化
  - 有较小的延迟

 


# 组合电路

 

## ■ 逻辑门无环网络

- 连续响应主输入的变化
- 主输出是主输入的布尔函数（有延迟）


# 位相等

 


硬件控制语言(HCL)表达式  
 $\text{bool eq} = (a \& \& b) \parallel (!a \& \& !b)$

- 如果a和b相等就生成1
- 硬件控制语言(HCL)
  - 非常简单的硬件描述语言
    - 布尔操作的语法和C语言逻辑运算相似
  - 将用HCL描述处理器的控制逻辑

# 字相等

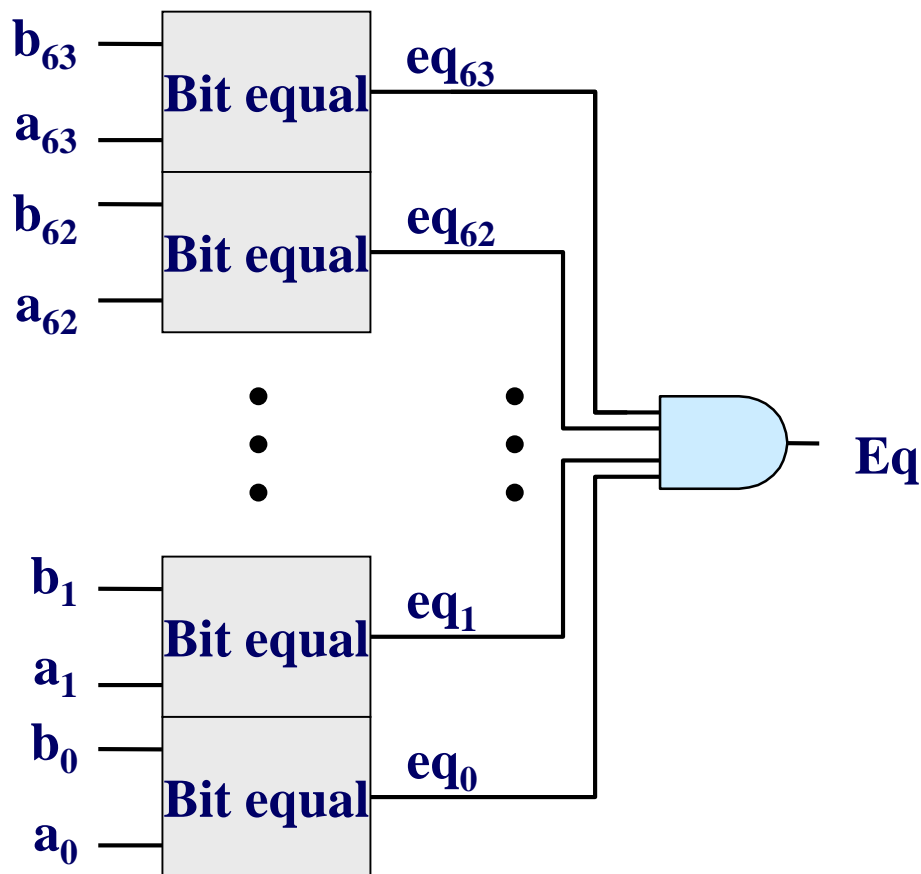

## 字级表示

 


## 硬件描述语言表示

**bool Eq = (A == B)**

- 64 位 字的大小
- 硬件描述语言(HCL)表示
  - 相等操作
  - 生成布尔值(布尔信号)

# 位多路复用器

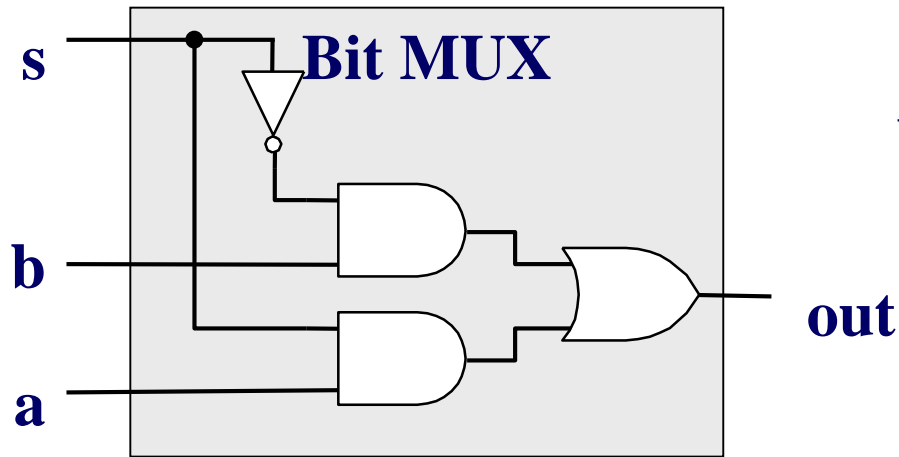


## 硬件描述语言表示

`bool out = (s&&a)||(!s&&b)`


- 控制信号  $s$
- 数字信号  $a$  和  $b$
- 当  $s=1$  时输出  $a$ ，当  $s=0$  时输出  $b$



# 字多路复用器

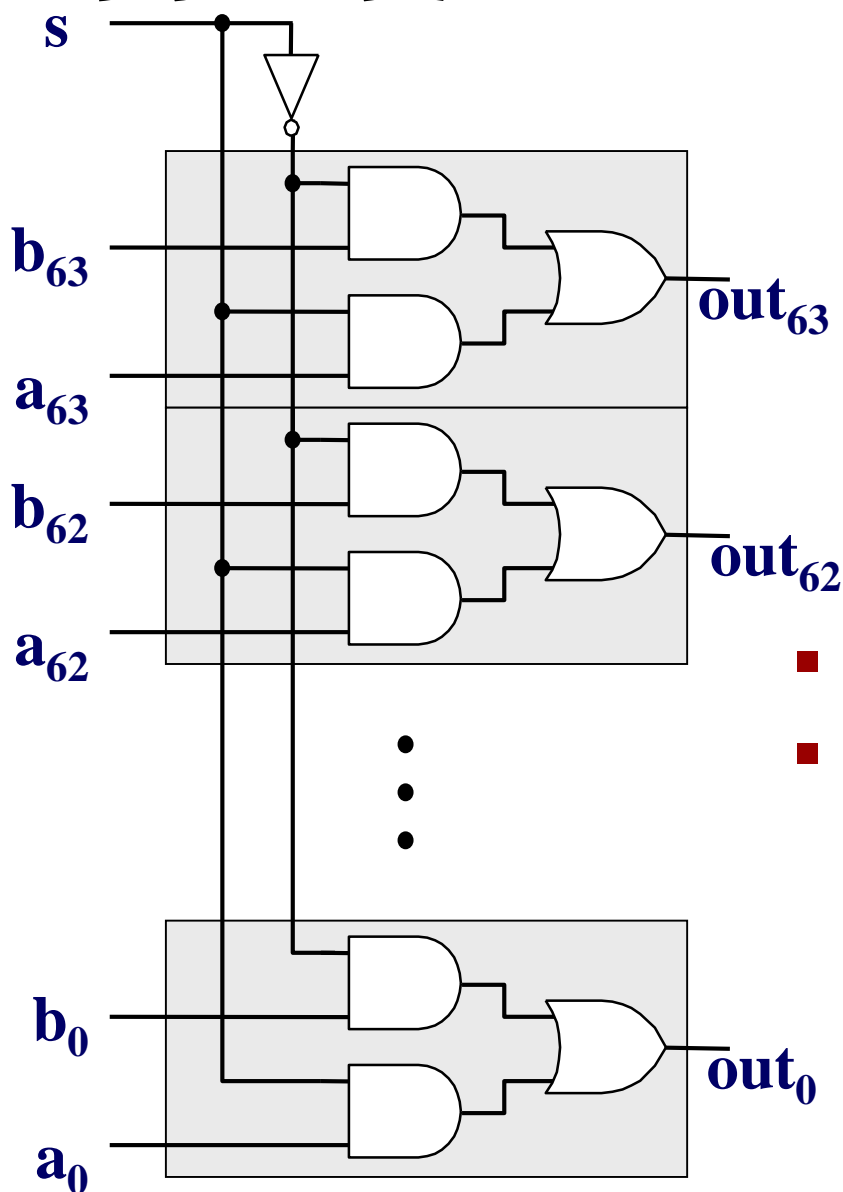

## 字级表示

 

## 硬件描述语言表示

```
int Out = [
    s : A;
    1 : B;
];
```

- 根据控制信号s来选择输入字A或B
- 硬件控制语言表示
  - 情况表达式(case语句)
  - 一系列二元组 “**布尔表达式:整数表达式**”
  - 第一个求值为1 的情况会被选中

# 硬件控制语言(HCL)字级示例


## 3个字的最小值



```
int Min3 = [
    A < B && A < C : A;
    B < A && B < C : B;
    1               : C;
];
```

- 找到三位输入中最小的字
- HCL情况表达式
- 最后的情况：保证有一个匹配值


## 4路复用器

 

```
int Out4 = [
    !s1 && !s0 : D0;
    !s1        : D1;
    !s0        : D2;
    1          : D3;
];
```

- 根据两个控制位，从4个输入中选择一个（字）
- HCL情况表达式
- 通过假定顺序地匹配，简化测试


# 算术/逻辑单元(ALU)

 



- 组合逻辑
  - 连续响应输入（输入改变，输出随之响应）
- 控制信号选择计算函数
  - 对应Y86-64中4种算术/逻辑操作，控制值和操作的功能码对应
  - 也计算条件码的值

# 存储 1 位

## 双稳态元件


 


$q = 0 \text{ or } 1$

  


# 存储1位 (cont.)



## 双稳态元件

  

稳态 0

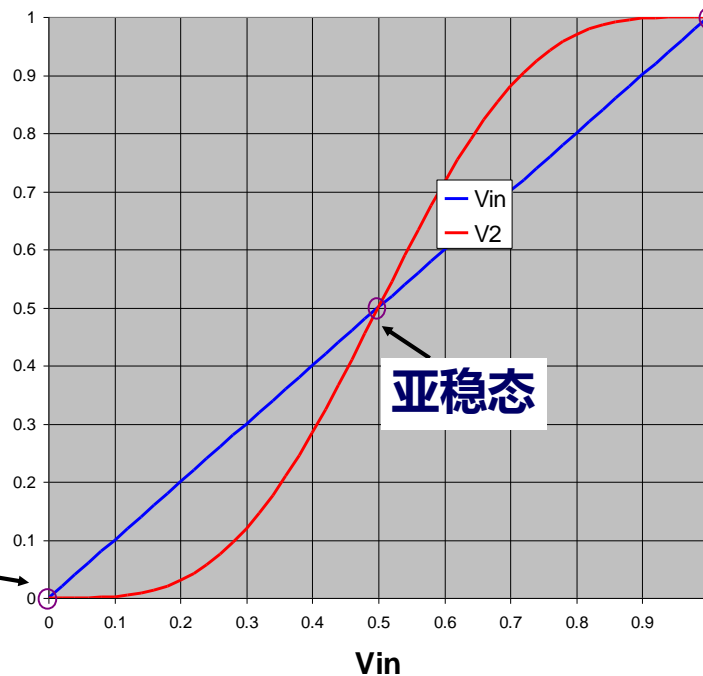


# 物理类比

  


# 存储、访问1 位


## 双稳态元件

 


## R-S 锁存器

 


## 重新设置 (复位)

 


## 设置 (置位)

 


## 存储

 

# 1位锁存器

 

国标逻辑符号

 

D锁存器功能表


E	D	Q	$\bar{Q}$	功能
0	×	不变	不变	保持
1	0	0	1	置0
1	1	1	0	置1

小结：D 锁存器特点


具有0和1两个稳态，  
在使能（时钟）信号无效时，能保持在稳态，  
在使能（时钟）有效时，能存储一位二进制码。

锁存器使能（时钟）信号是采用电平控制  
在时钟信号的有效电平期间都可改变输出状态

## 锁存Latching

 


## 存储

 




# 透明1位锁存器

## 锁存Latching


 


## 改变D

 

- 当在锁存模式时，D的信号会传递给Q+ 和 Q-
- 当C下降时，锁存的值取决于D（之前的）
- 使能时，D到Q+，感受不到C的存在



# 边缘触发锁存器

 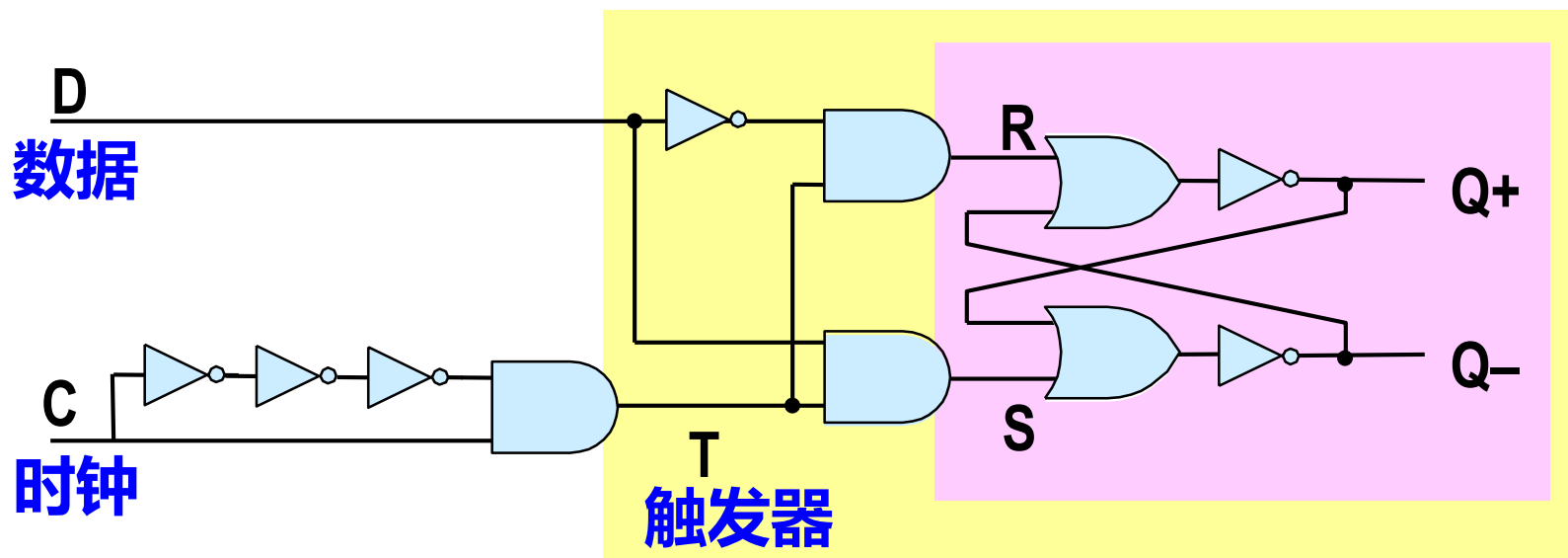

- 只在短暂的时间段处于锁存模式
  - 时钟上升沿
- 当时钟上升的时候，锁存的值取决于数据
- 在其他时候输出保持不变


# 寄存器

结构

  


- 存储字数据
  - 和在汇编代码中看到的 *程序寄存器* 不同
- 边缘触发锁存器的集合
- 在时钟上升沿加载输入

# 寄存器操作

 


- 存储数据位
- 大多数时候作为输入和输出之间的栅栏
- 当时钟上升的时候，加载输入


# 状态机示例

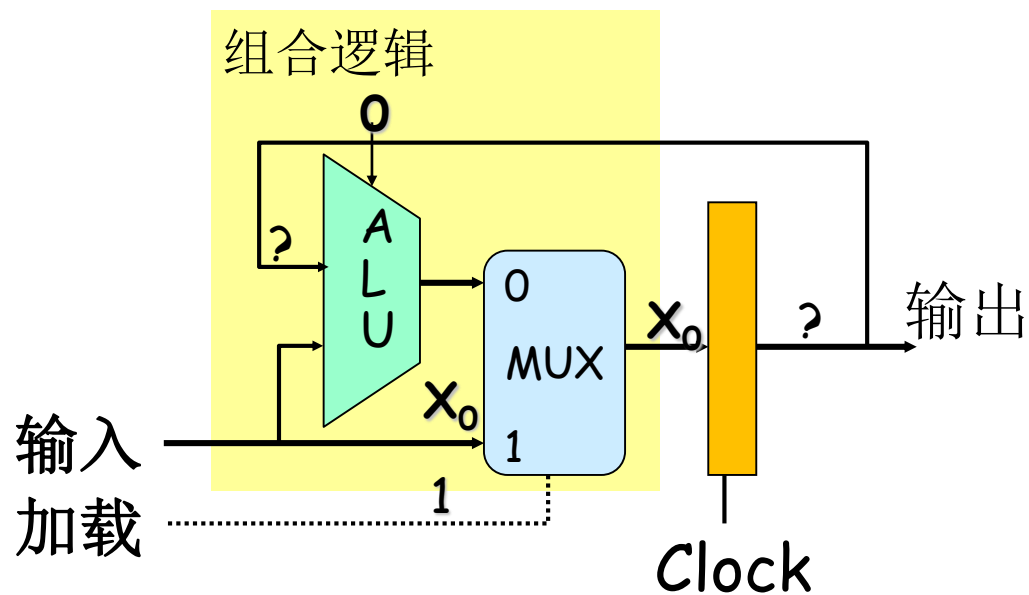


- 累加器示例
- 在每个时钟加载或累加

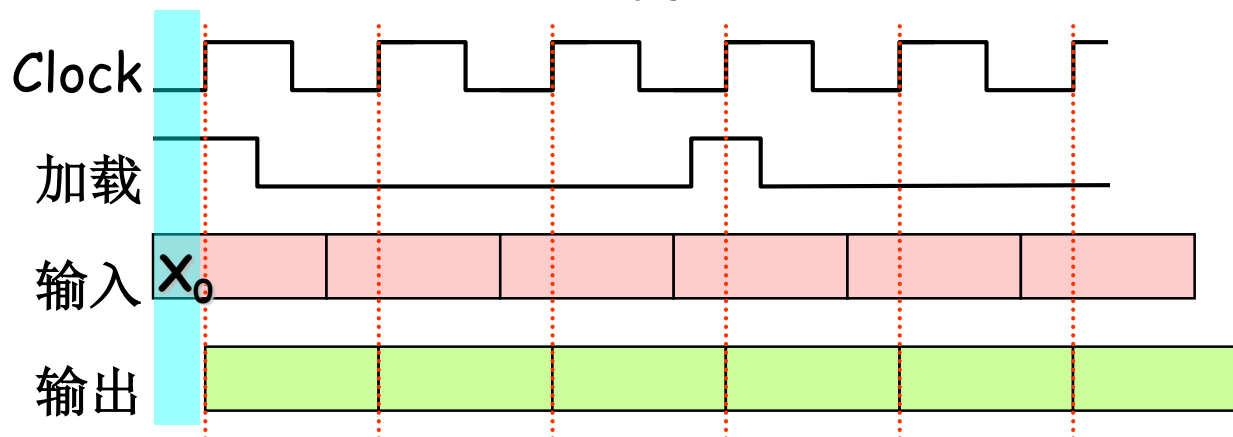


# 状态机示例

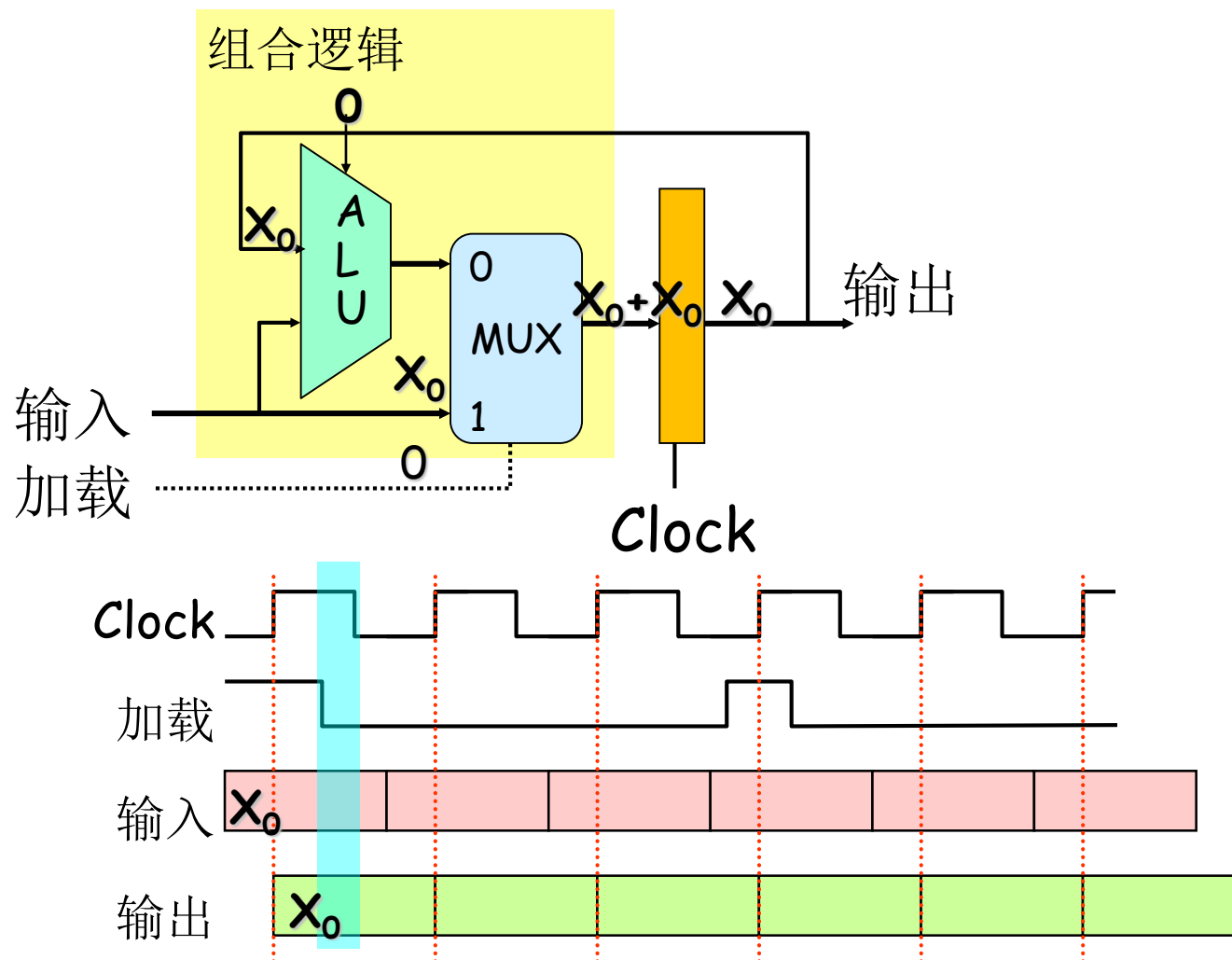

# 状态机示例

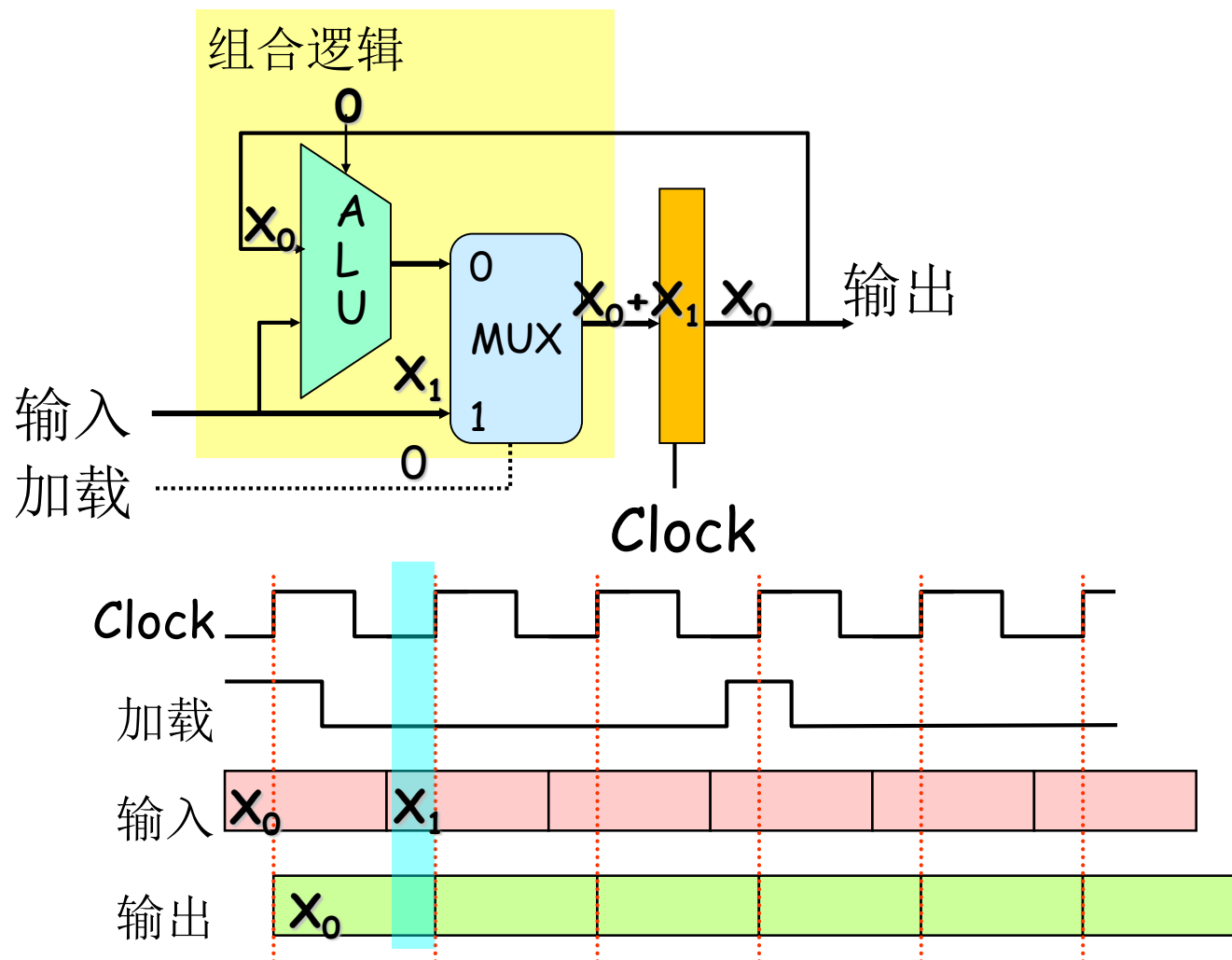


# 状态机示例

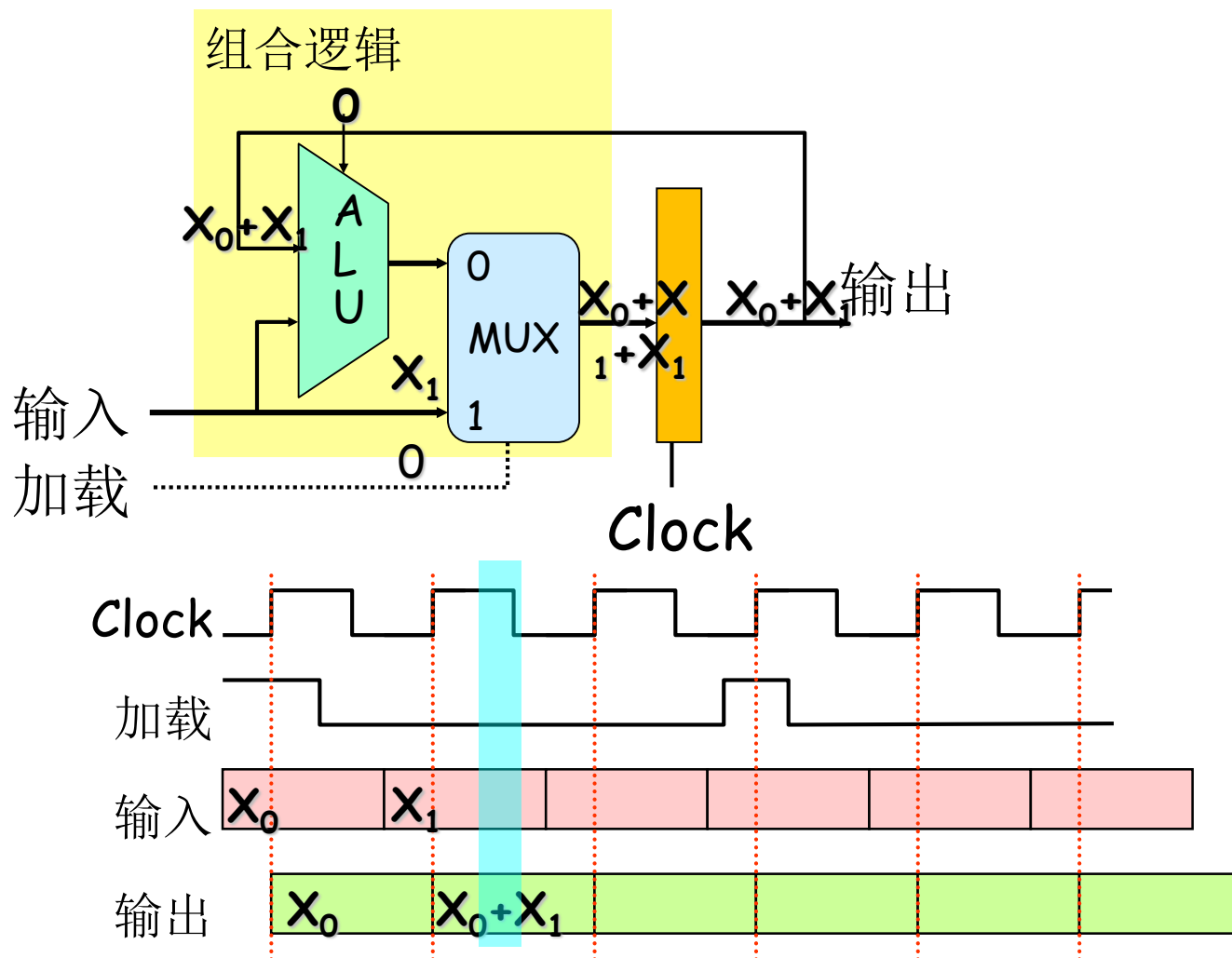





# 状态机示例

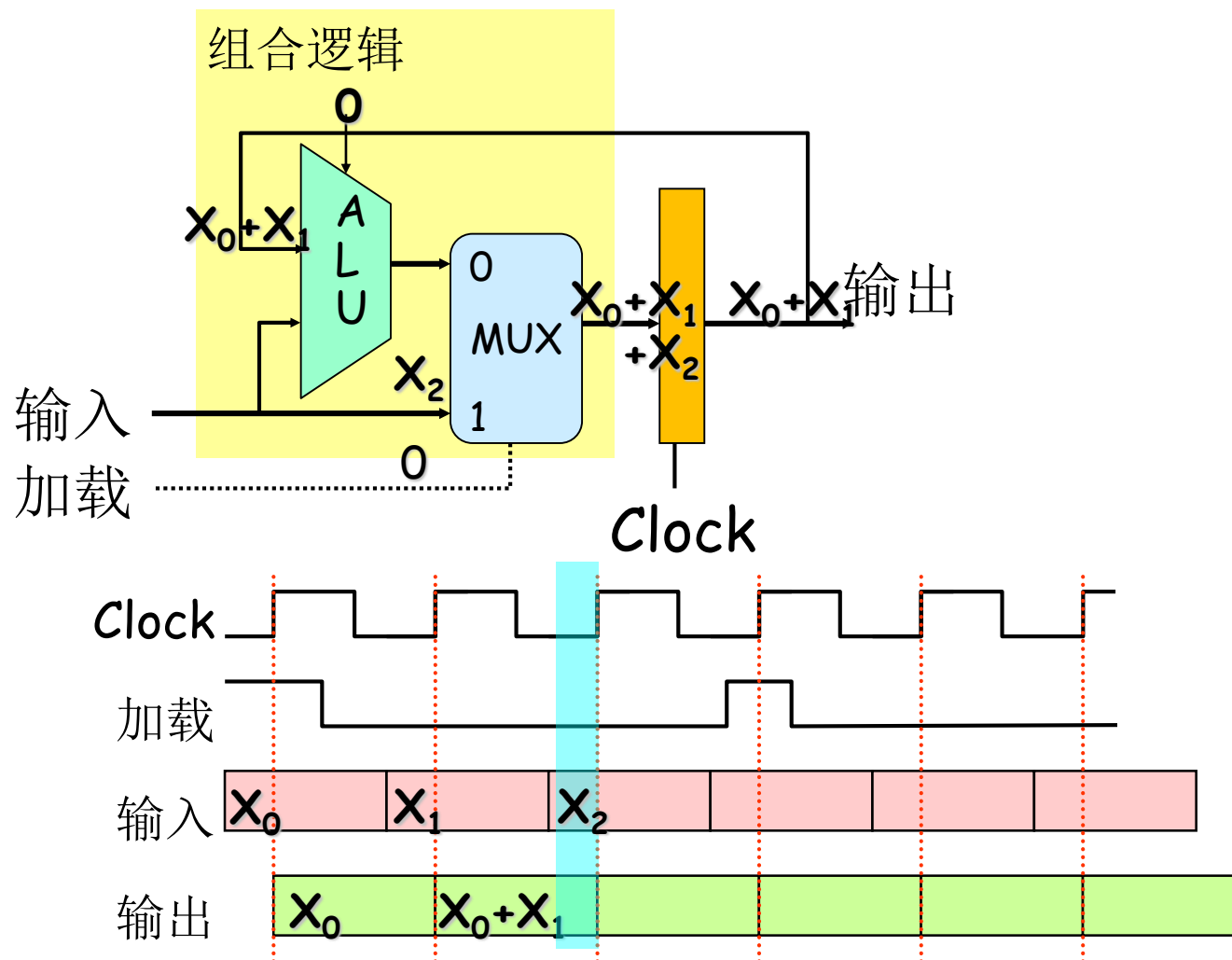


# 状态机示例

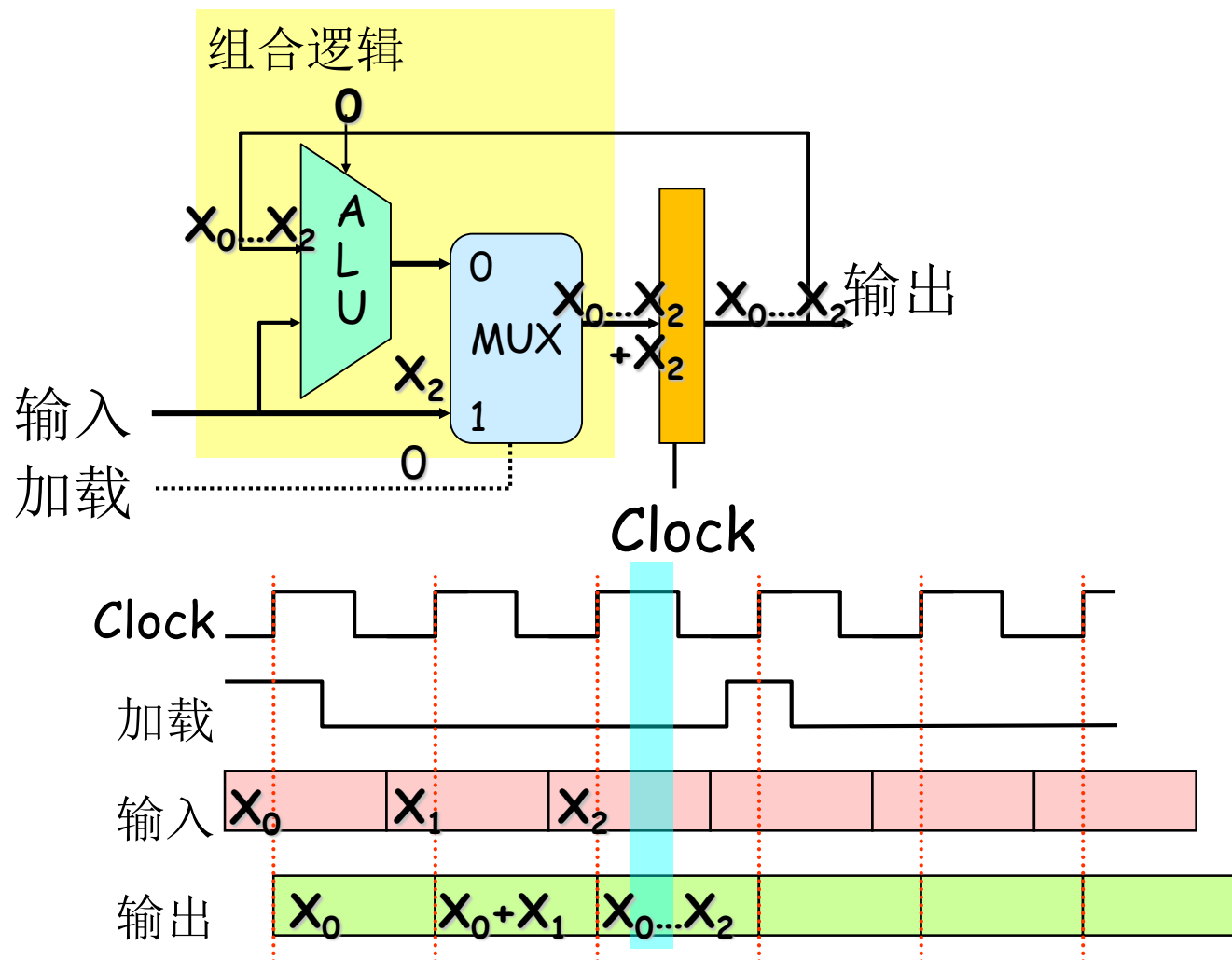


# 状态机示例

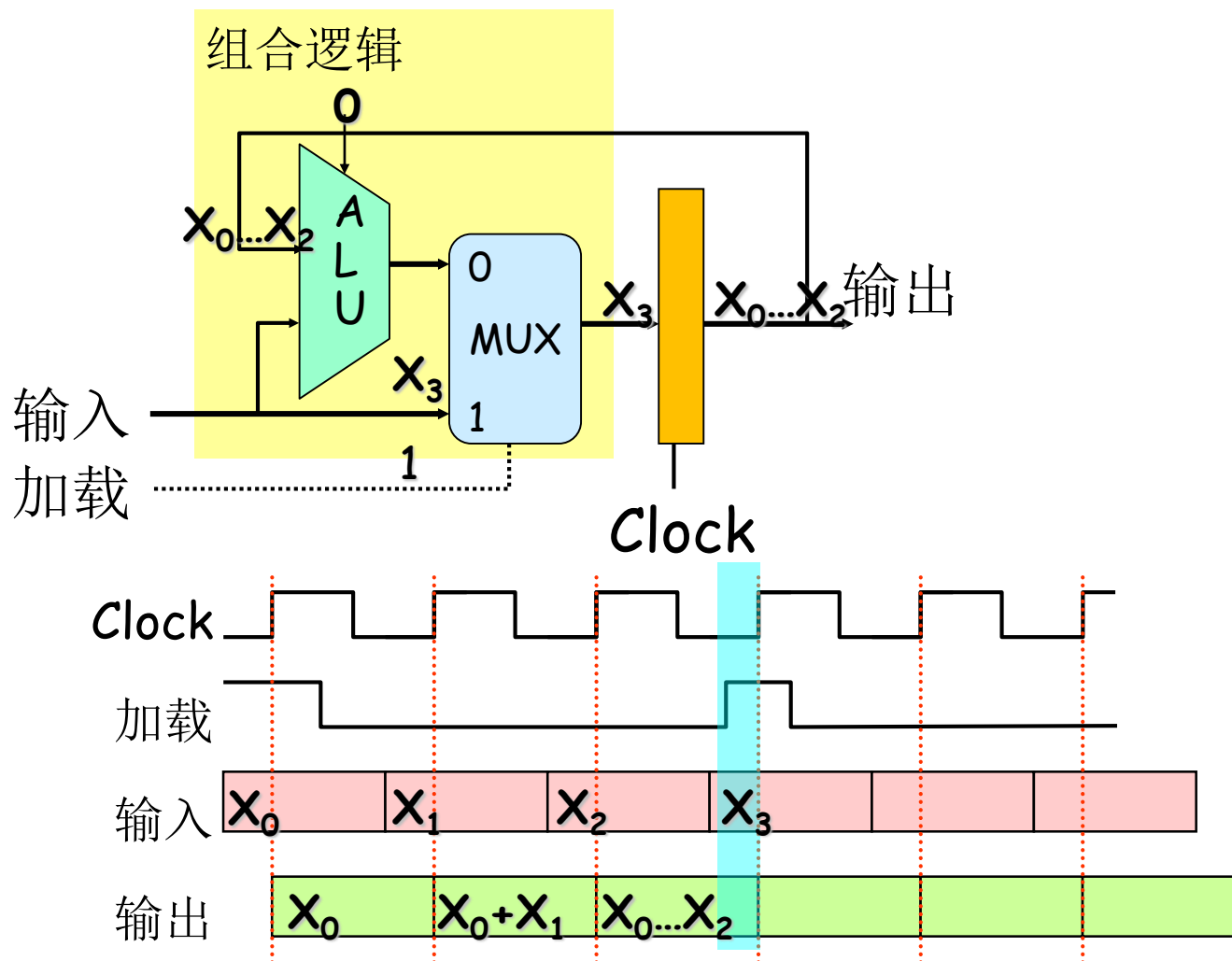


## 状态机示例

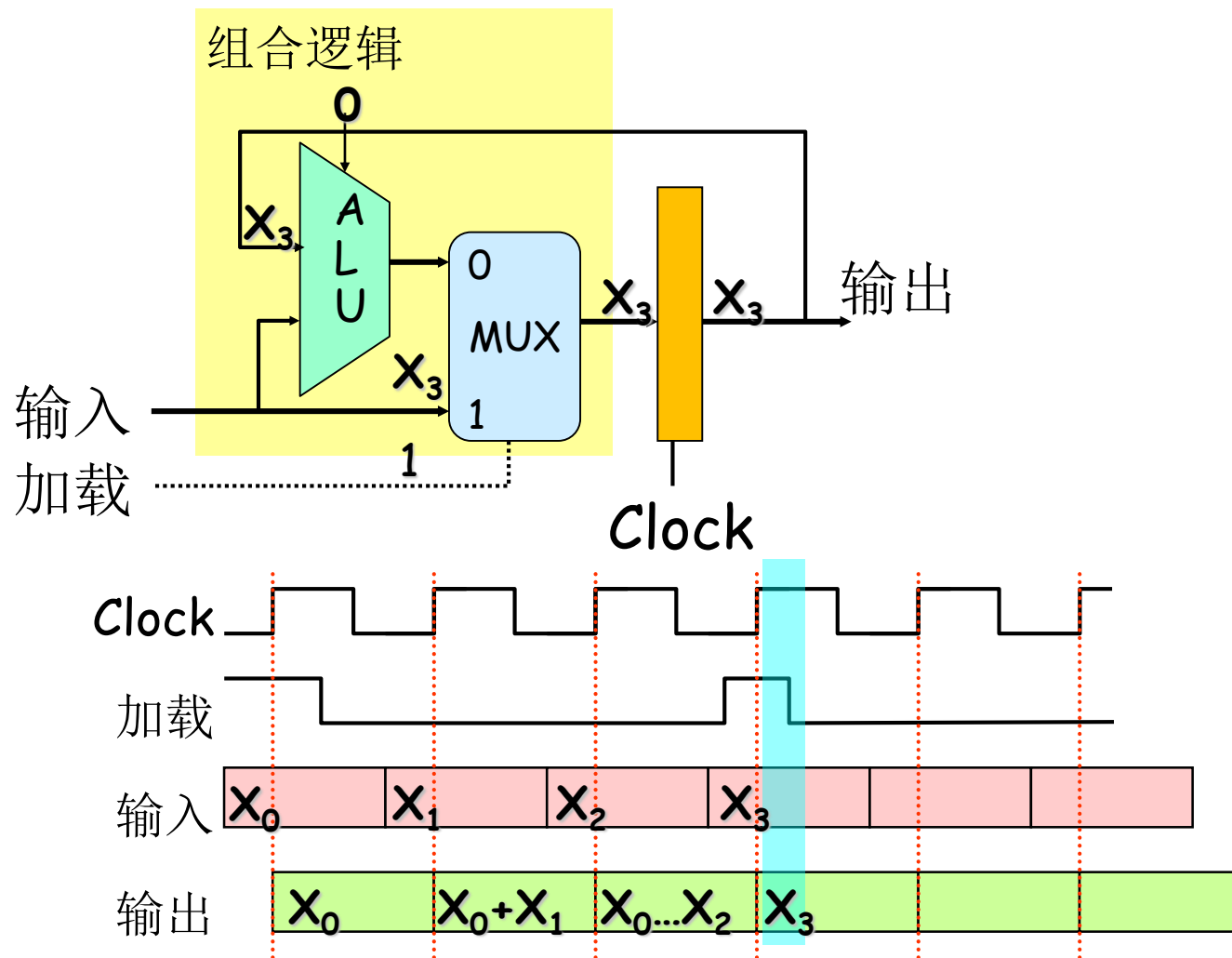


# 状态机示例

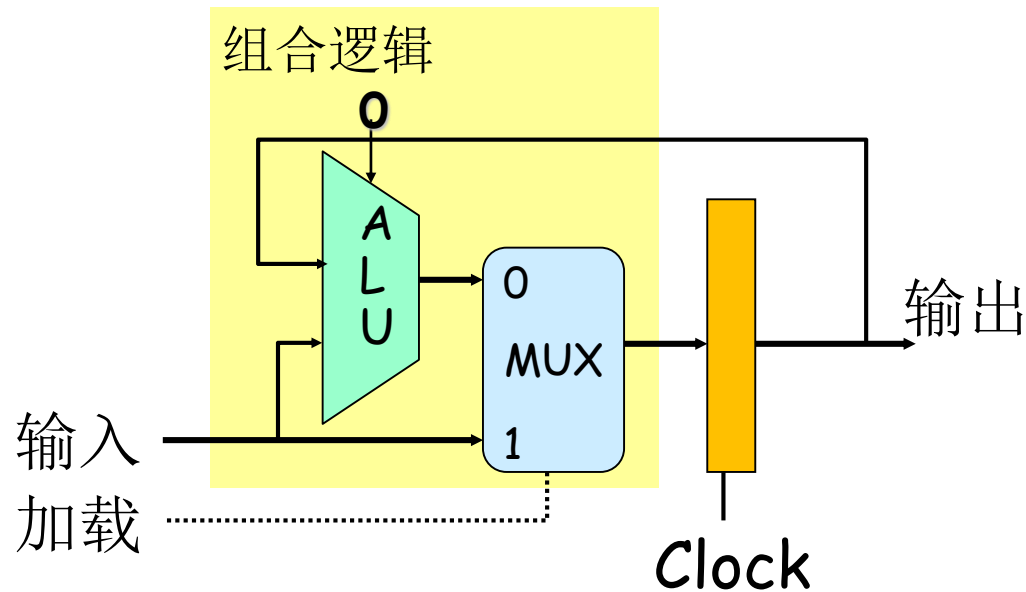

- 累加器示例
- 在每个时钟加载或累加

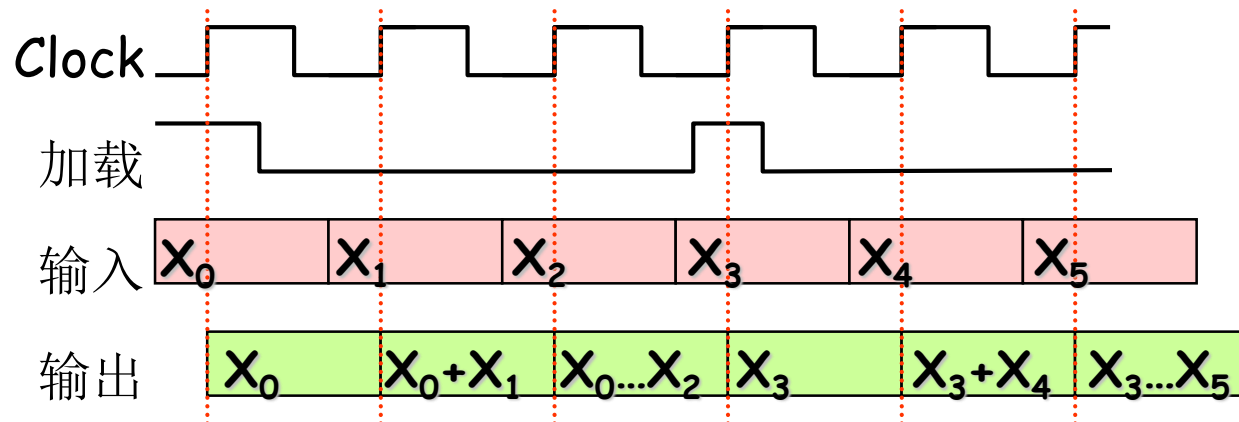


# 随机存取存储器

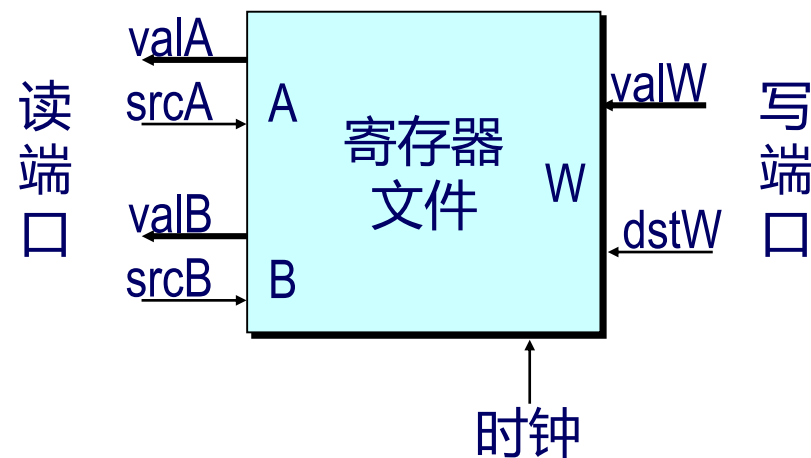

- 存储内存中的多个字
  - 通过输入的地址来决定读/写哪个字
- 寄存器文件
  - 存储程序寄存器的值
  - `%rax`, `%rsp`, 等.
  - 寄存器标识符作为地址
    - ID 15 (0xF) 表示不执行读写
- 多端口
  - 在每个周期可以读/写多个字
    - 每个端口有单独的地址和数据输入/输出

# 寄存器文件

 


## ■ 读

- 类似组合逻辑
- 根据输入地址产生输出数据，
  - 有延迟

## ■ 写

- 类似寄存器
- 只在时钟上升沿更新

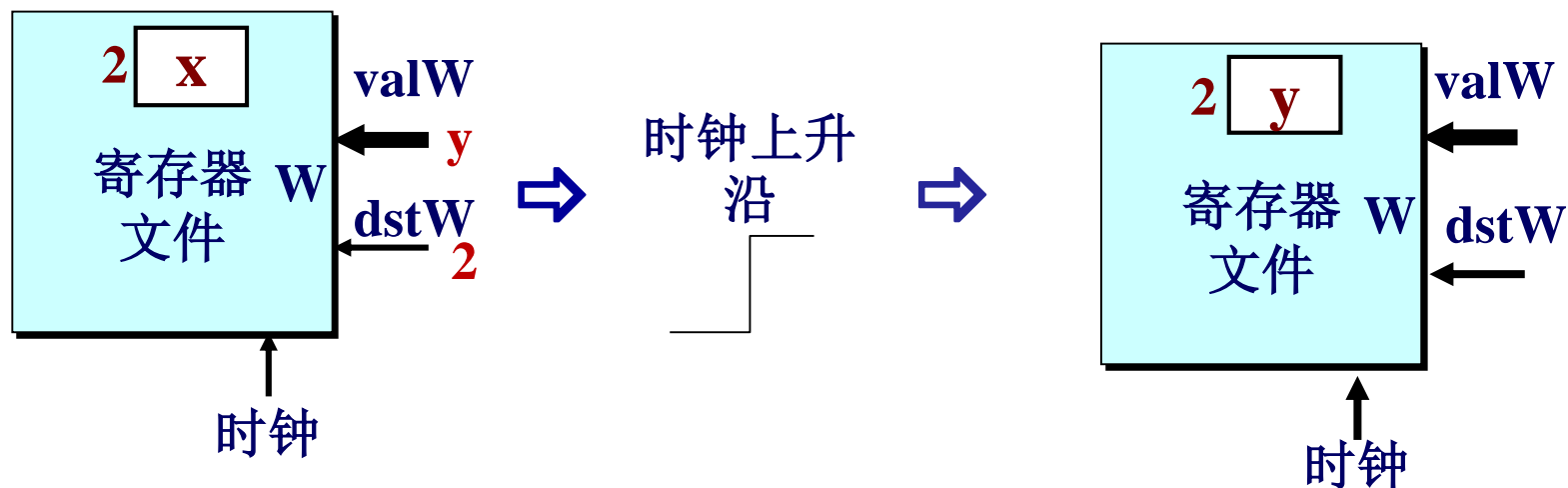

# 硬件控制语言 (HCL)

- 非常简单的硬件描述语言
- 只可以描述硬件操作的一部分
  - 那些我们将要研究和修改的部分

## ■ 数据类型

- `bool`: 布尔
  - `a, b, c, ...`
- `int`: 字
  - `A, B, C, ...`
  - 不指定字大小---字节, 64-位 字, ...

## ■ 声明

- `bool a = 布尔表达式 ;`
- `int A = 整数表达式 ;`



# 硬件描述语言操作

- 通过返回值的类型分类

## ■ 布尔表达式

- 逻辑操作

- `a && b, a || b, !a`

- 字比较

- `A == B, A != B, A < B, A <= B, A >= B, A > B`

- 设置成员

- `A in { B, C, D }`

– 与 `A == B || A == C || A == D` 一样

## ■ 字表达式

- 实例表达

- `[ a : A; b : B; c : C ]`

- 按顺序评估测试表达式 `a, b, c, ...`

- 对于首次成功测试返回字表达式 `A, B, C, ...`

# 总结

## ■ 计算

- 通过组合逻辑实现
- 计算布尔函数
- 连续地对输入变化响应

## ■ 存储

- 寄存器
  - 存储单字
  - 当时钟上升时加载
- 随机存取存储器
  - 存储多字
  - 可能的多个读/写端口
  - 当输入地址变化时读取
  - 当时钟上升时写入